


No.:

Date:

Zaidan Syarif U.
21102176 IF-09-E


4 Gerbang logika

① Gerbang AND

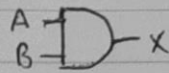

A	B	X
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

② Gerbang OR

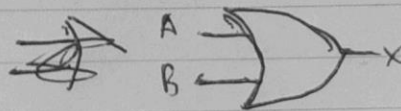

A	B	X
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

③ Gerbang NOT



A	Not A
0	1
1	0

④ Gerbang NOR



A	B	X
0	0	1
1	0	0
0	1	0
1	1	0

